



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB
CENTRO DE INFORMÁTICA

Relatório Terceira Avaliação

Disciplina: Circuitos Lógicos II

Professor:

Jose Antonio Gomes de Lima

Equipe :

Pedro Ricardo Cavalcante Silva

Filho 20200126968

SUMÁRIO

1. Flip-flop tipo d.....	03
2. Registrador.....	09
3. Contador.....	14
4. Máquina de estados.....	20

1. Flip-flop tipo D

Esta seção oferece uma explanação abrangente do circuito flip-flop tipo D, um componente crucial em sistemas digitais para armazenamento de informações. Projetado para operar como um elemento de memória de um bit, o circuito baseia-se em uma configuração que permite a transferência de dados síncrona ou assíncrona entre diferentes partes de um circuito digital. A principal função deste circuito é manter e estabilizar o valor de saída, permitindo assim a sincronização precisa dos dados em operações críticas.

O propósito central desta seção é destacar a notável capacidade e eficiência do circuito flip-flop tipo D em reter e transmitir informações de maneira consistente e confiável. A confiabilidade e a estabilidade operacional são garantidas em uma ampla gama de configurações, enfatizando a importância e a aplicabilidade desse componente em uma variedade de contextos digitais.

1.1. Modelo de referência

O modelo de referência é um arquivo .tv que contém vetores de teste a serem utilizados durante o testbench. Esses vetores correspondem, essencialmente, a linhas de uma tabela verdade. Para gerar este arquivo, foi desenvolvido um breve programa em C, demonstrado na imagem a seguir:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     FILE *fp;
5     fp = fopen("flipflop.tv", "w"); // abre o arquivo para escrita
6     if(fp == NULL) {
7         printf("Erro ao abrir o arquivo.\n");
8         return 1;
9     }
10
11     int a, b, c, d, clock;
12     int anterior_a, anterior_b, anterior_c, anterior_d;
13
14     anterior_a = 0;
15     anterior_b = 0;
16     anterior_c = 0;
17     anterior_d = 0;
18
19     for(a=0; a<=1; a++) {
20         for(b=0; b<=1; b++) {
21             for(c=0; c<=1; c++) {
22                 for(d=0; d<=1; d++) {
23                     clock = 0; // gera o Clock para os Flip-Flops (sensível à borda de subida)
24                     fprintf(fp, "%d%d%d%d_d_%d\n", a, b, c, d, clock, anterior_a, anterior_b, anterior_c, anterior_d); // escreve a combinação pela primeira vez
25                     clock = 1; // gera o clock para os Flip-Flops (sensível à borda de subida)
26                     fprintf(fp, "%d%d%d%d_d_%d\n", a, b, c, d, clock, a, b, c, d); // escreve a combinação pela segunda vez
27                     anterior_a = a; // armazena a combinação atual
28                     anterior_b = b;
29                     anterior_c = c;
30                     anterior_d = d;
31                 }
32             }
33         }
34     }
35
36     fclose(fp); // fecha o arquivo
37     printf("Arquivo gerado com sucesso.\n");
38     return 0;
39 }
40 }
```

Este código gera um arquivo chamado "flipflop.tv" que contém 32 linhas de vetores de teste em binário para o modelo de referência do circuito flip-flop tipo D.

1	0000_0_0000	9	0100_0_0011	18	1000_1_1000	26	1100_1_1100
2	0000_1_0000	10	0100_1_0100	19	1001_0_1000	27	1101_0_1100
3	0001_0_0000	11	0101_0_0100	20	1001_1_1001	28	1101_1_1101
4	0001_1_0001	12	0101_1_0101	21	1010_0_1001	29	1110_0_1101
5	0010_0_0001	13	0110_0_0101	22	1010_1_1010	30	1110_1_1110
6	0010_1_0010	14	0110_1_0110	23	1011_0_1010	31	1111_0_1110
7	0011_0_0010	15	0111_0_0110	24	1011_1_1011	32	1111_1_1111
8	0011_1_0011	16	0111_1_0111	25	1100_0_1011	33	
0	0100_0_0011	17	1000_0_0111	26	1100_1_1100		

Cada linha no arquivo .tv representa um vetor de teste para o circuito flip-flop tipo D. Os quatro primeiros dígitos indicam o valor de D em binário de 4 bits, o do meio representa o sinal de clock, indica o momento em que a operação do flip-flop deve ocorrer, enquanto os quatro dígitos seguintes representam o valor da saída Q esperada, em binário de 4 bits.


1.2. Descrição do Hardware

A descrição de hardware em SystemVerilog (flipflop.sv) do módulo "Flip-flop Tipo D" é de significativa relevância. Projetado para operar como um componente fundamental em sistemas digitais, o módulo é responsável por armazenar e transmitir dados de 4 bits de entrada de forma síncrona. O circuito implementado atua com eficiência e confiabilidade, assegurando a transferência precisa de informações entre diferentes partes de um sistema digital.

A funcionalidade integral e o comportamento operacional do módulo podem ser compreendidos plenamente por meio da descrição detalhada no diagrama esquemático fornecido abaixo. O flip-flop tipo D foi cuidadosamente otimizado para garantir uma resposta consistente e precisa, demonstrando sua eficácia em uma variedade de contextos digitais que requerem armazenamento e transferência de dados de 4 bits.

```
1  module flipflop
2  (input logic [3:0] d,
3   input logic clk,
4   output logic [3:0] q);
5
6   always_ff @ (posedge clk)
7
8   q <= d;
9
10 endmodule
```

 Após a compilação deste código no Quartus II podemos ver a visualização RTL deste módulo:



1.3. Testbench

Com a finalização da descrição do hardware e a elaboração do Modelo de Referência, podemos validar a precisão da nossa descrição por meio da criação de um 'testbench'. Este 'testbench' é um programa escrito em SystemVerilog que opera comparando os resultados do nosso módulo com os resultados do Modelo de Referência. Para isso, ele lê o arquivo de teste (.tv), linha por linha, utilizando os bits de entrada como parâmetros de entrada do módulo, e comparando os bits de saída com a saída do módulo.

A seguir, apresentamos o código deste 'testbench'

```
Circuitoslogicosll > Relatorios > Relatorio_Terceira_Unidade > Flipflop > Testsbences > flipflop_tb.v
1  `timescale 1ns / 100ps
2
3  module flipflop_tb;
4
5
6      logic clk;
7      logic [3:0]d, q, q_expected;
8      int counter, errors;
9      logic [8:0] vectors [32];
10     logic clkSimulation, rst;
11
12     flipflop dut(
13         .d(d), .clk(clk), .q(q)
14     );
15
16
17
18
19     initial // No inicio de toda execucao
20     begin
21         $display ("          Iniciando Testbench");
22         $display ("          | D | CLK | Q |");
23         $display ("          -----");
24         $readmemb("flipflop.tv", vectors); //Carrega os vetores descritos em flop.tv
25         counter = 0; errors = 0; // Inicializa contadores
26         rst = 1; #20; rst = 0; // Reset em 1 por 20 ns
27         end // #10
28
29
30     always // Sempre
31     begin
32         clkSimulation = 1; #10; // clock em 1 dura 12 ns
33         clkSimulation = 0; #10; // clock em 0 dura 7 ns
34     end
35
36     always @ (posedge clkSimulation) // Sempre que o clock subir vetores lidos do arquivo
37     if(~rst)
38     begin
39         {d, clk, q_expected} = vectors[counter];
40     end
41
42     always @ (negedge clkSimulation) // Sempre que o clock descer
43     if(~rst)
44     begin
45         if (q_expected[0]=== 1'b0) begin
46             $display (" linha %2d | %b | %b | %b |", counter+1, d, clk, q_expected);
47             counter++;
48         end
49     end
50 end
```


```

47     counter++;
48     end
49
50
51     else begin
52         $display (" linha %2d | %b | %b | %b |", counter+1, d, clk, q);
53         if(q != q_expected) begin
54             for (int i = 0; i < 4; i++)
55                 if(q[i] != q_expected[i]) begin
56                     $display("Erro: (Q_expected[%0d] = %b)", i, q_expected[i]);
57                     errors++;
58                 end
59         end
60         counter++;
61
62         if (counter == 32) //Quando os vetores de teste acabarem
63         begin
64             $display("Testes Efetuados = %0d", counter);
65             $display("Erros Encontrados = %0d", errors);
66             #10
67             $stop;
68         end
69     end
70
71 end
72
73 endmodule

```

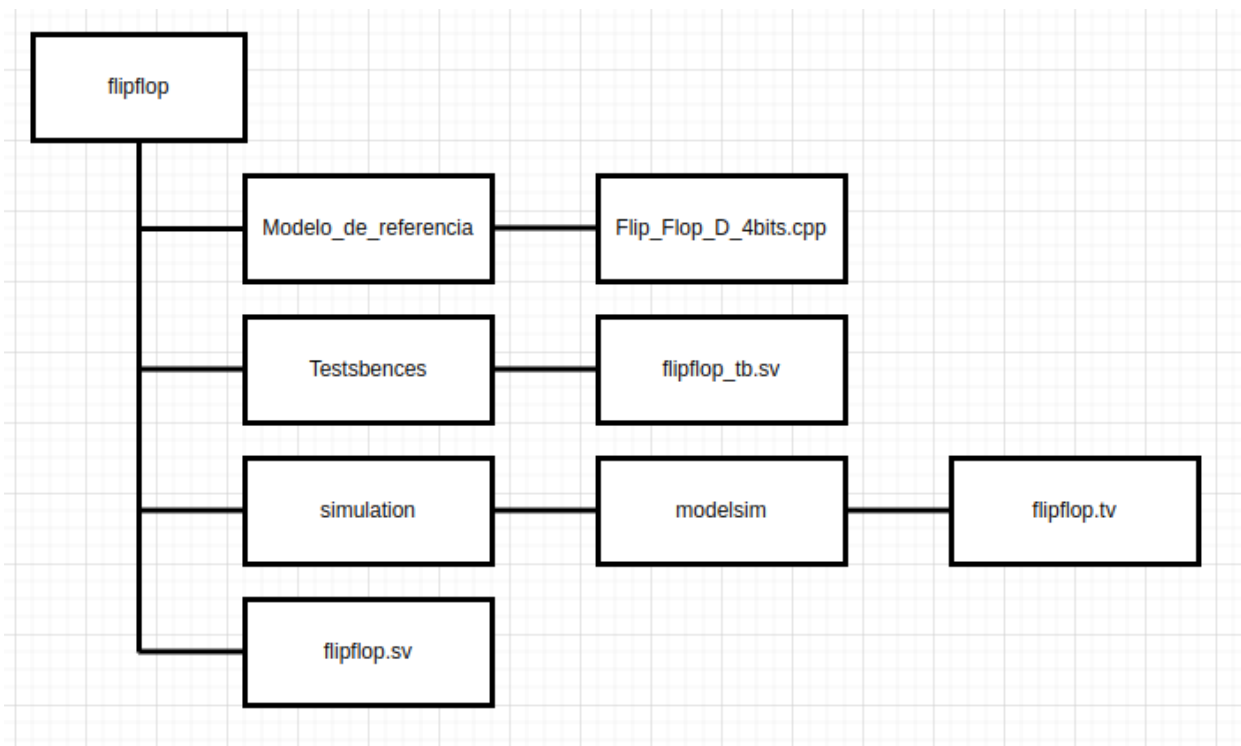1.4. Hierarquia dos arquivos

Com o Modelo de Referência, a descrição do hardware e o testbench prontos, é crucial armazená-los de maneira específica para que o Quartus II possa acessá-los. Devemos organizar os arquivos conforme ilustrado na imagem a seguir:




1.5. Simulação RTL LEVEL

Ao realizar a simulação de nível RTL (Register-Transfer Level), estamos concentrando nossa análise exclusivamente na lógica do módulo. Essa simulação pode ser iniciada acessando o menu Tools, e em seguida selecionando Run EDA Simulation Tools e, posteriormente, EDA RTL Simulation.

Ao executar essa simulação, é possível confirmar, conforme demonstrado nas figuras a seguir, que não foram identificados quaisquer erros. Dessa forma, podemos afirmar que a lógica do nosso módulo está correta.


```
#                               Iniciando Testbench
#                               | D | CLK | Q |
#                               -----
#   linha 1 | 0000 | 0 | 0000 |
#   linha 2 | 0000 | 1 | 0000 |
#   linha 3 | 0001 | 0 | 0000 |
#   linha 4 | 0001 | 1 | 0001 |
#   linha 5 | 0010 | 0 | 0001 |
#   linha 6 | 0010 | 1 | 0010 |
#   linha 7 | 0011 | 0 | 0010 |
#   linha 8 | 0011 | 1 | 0011 |
#   linha 9 | 0100 | 0 | 0011 |
#   linha 10 | 0100 | 1 | 0100 |
#   linha 11 | 0101 | 0 | 0100 |
#   linha 12 | 0101 | 1 | 0101 |
#   linha 13 | 0110 | 0 | 0101 |
#   linha 14 | 0110 | 1 | 0110 |
#   linha 15 | 0111 | 0 | 0110 |
#   linha 16 | 0111 | 1 | 0111 |
#   linha 17 | 1000 | 0 | 0111 |
#   linha 18 | 1000 | 1 | 1000 |
#   linha 19 | 1001 | 0 | 1000 |
#   linha 20 | 1001 | 1 | 1001 |
#   linha 21 | 1010 | 0 | 1001 |
#   linha 22 | 1010 | 1 | 1010 |
#   linha 23 | 1011 | 0 | 1010 |
#   linha 24 | 1011 | 1 | 1011 |
#   linha 25 | 1100 | 0 | 1011 |
#   linha 26 | 1100 | 1 | 1100 |
#   linha 27 | 1101 | 0 | 1100 |
#   linha 28 | 1101 | 1 | 1101 |
#   linha 29 | 1110 | 0 | 1101 |
#   linha 30 | 1110 | 1 | 1110 |
#   linha 31 | 1111 | 0 | 1110 |
#   linha 32 | 1111 | 1 | 1111 |
# Testes Efetuados = 32
# Erros Encontrados = 0
```

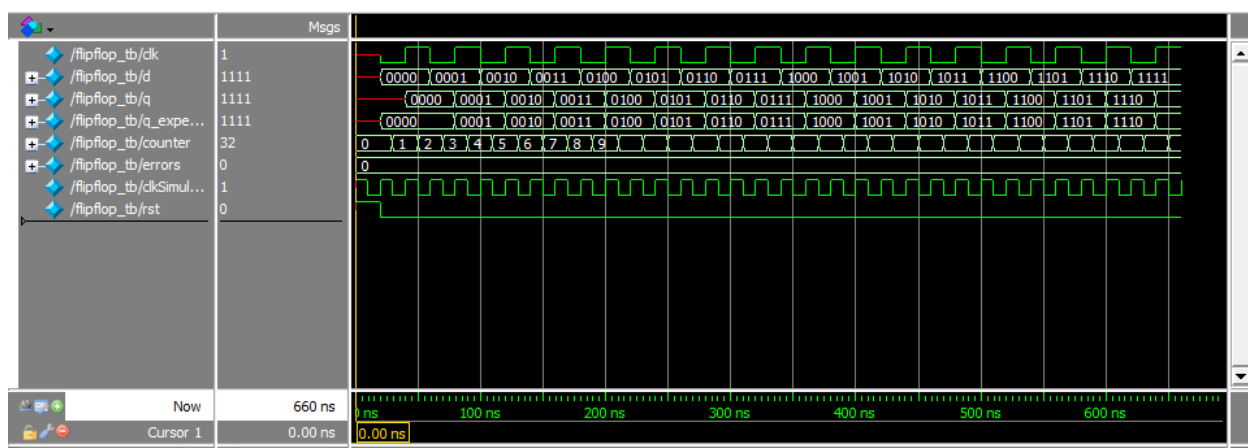

1.6. Simulação Gate Level

Essa simulação considera os tempos de atraso e de propagação de cada porta e sinal individualmente. Ao executar essa simulação através do menu Tools -> Run Simulation Tools -> Gate Level Simulation, é possível observar, conforme mostrado nas imagens a seguir, a identificação de nenhum erro, indicando que o tempo de atraso inicialmente previsto está coerente, não precisando ajustar o período do clock em nível alto no nosso testbench.

```
#                               Iniciando Testbench
#                               | D | CLK | Q |
#                               -----
# linha 1 | 0000 | 0 | 0000 |
# linha 2 | 0000 | 1 | 0000 |
# linha 3 | 0001 | 0 | 0000 |
# linha 4 | 0001 | 1 | 0001 |
# linha 5 | 0010 | 0 | 0001 |
# linha 6 | 0010 | 1 | 0010 |
# linha 7 | 0011 | 0 | 0010 |
# linha 8 | 0011 | 1 | 0011 |
# linha 9 | 0100 | 0 | 0011 |
# linha 10 | 0100 | 1 | 0100 |
# linha 11 | 0101 | 0 | 0100 |
# linha 12 | 0101 | 1 | 0101 |
# linha 13 | 0110 | 0 | 0101 |
# linha 14 | 0110 | 1 | 0110 |
# linha 15 | 0111 | 0 | 0110 |
# linha 16 | 0111 | 1 | 0111 |
# linha 17 | 1000 | 0 | 0111 |
# linha 18 | 1000 | 1 | 1000 |
# linha 19 | 1001 | 0 | 1000 |
# linha 20 | 1001 | 1 | 1001 |
# linha 21 | 1010 | 0 | 1001 |
# linha 22 | 1010 | 1 | 1010 |
# linha 23 | 1011 | 0 | 1010 |
# linha 24 | 1011 | 1 | 1011 |
#
# linha 25 | 1100 | 0 | 1011 |
# linha 26 | 1100 | 1 | 1100 |
# linha 27 | 1101 | 0 | 1100 |
# linha 28 | 1101 | 1 | 1101 |
# linha 29 | 1110 | 0 | 1101 |
# linha 30 | 1110 | 1 | 1110 |
# linha 31 | 1111 | 0 | 1110 |
# linha 32 | 1111 | 1 | 1111 |
# Testes Efetuados = 32
# Erros Encontrados = 0
# ** Note: $stop      : Z:/Circuito
```

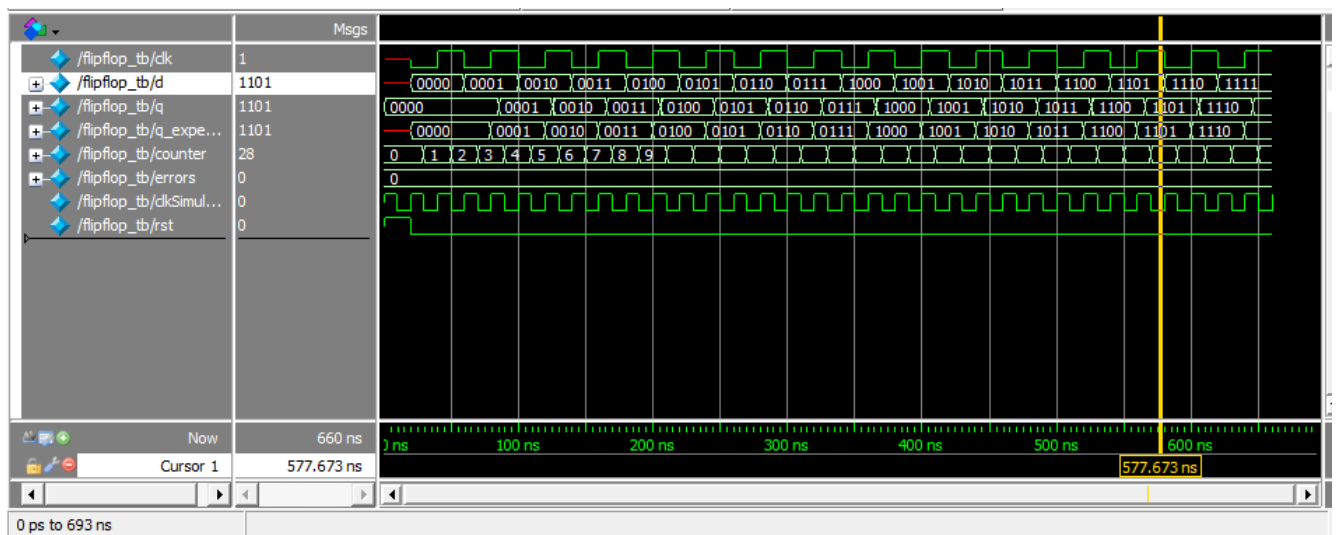

2. Registrador

Esta seção oferece uma análise abrangente do circuito registrador, uma peça fundamental em sistemas digitais para armazenamento e registro de dados. Projetado para funcionar como um mecanismo de memória capaz de armazenar múltiplos bits de informações, o circuito baseia-se em uma configuração que facilita a retenção e a transmissão precisa de dados entre diferentes partes de um sistema digital. A principal função desse circuito é capturar e manter os valores de entrada, garantindo a integridade dos dados durante operações críticas e sequenciais.

O objetivo central desta seção é enfatizar a impressionante capacidade e eficiência do circuito registrador em armazenar e reter informações de forma estável e confiável. A confiabilidade e a estabilidade operacional são asseguradas em uma ampla gama de configurações, ressaltando a importância e a relevância desse componente em diversos contextos digitais e aplicações práticas.

2.1. Modelo de referência

O modelo de referência é um arquivo .tv que contém vetores de teste a serem utilizados durante o testbench. Esses vetores correspondem, essencialmente, a linhas de uma tabela verdade. Para gerar este arquivo, foi desenvolvido um breve programa em C, demonstrado na imagem a seguir:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    FILE *fp;
    fp = fopen("registrador.tv", "w"); // abre o arquivo para escrita
    if(fp == NULL) {
        printf("Erro ao abrir o arquivo.\n");
        return 1;
    }

    int a, b, c, d, e, f, g, h, clock;
    int anterior_a, anterior_b, anterior_c, anterior_d, anterior_e, anterior_f, anterior_g, anterior_h;

    anterior_a = 0;
    anterior_b = 0;
    anterior_c = 0;
    anterior_d = 0;
    anterior_e = 0;
    anterior_f = 0;
    anterior_g = 0;
    anterior_h = 0;

    for(a=0; a<1; a++) {
        for(b=0; b<1; b++) {
            for(c=0; c<1; c++) {
                for(d=0; d<1; d++) {
                    for(e=0; e<1; e++) {
                        for(f=0; f<1; f++) {
                            for(g=0; g<1; g++) {
                                for(h=0; h<1; h++) {
                                    clock = 0; // para o Clock para os Flip-Flops (sensível à borda de subida)
                                    fprintf(fp, "00000000_0_00000000", a, b, c, d, e, f, g, h, clock, anterior_a, anterior_b, anterior_c, anterior_d, anterior_e, anterior_f, anterior_g, anterior_h); // escreve a combinação pela primeira vez
                                    clock = 1; // para o Clock para os Flip-Flops (sensível à borda de subida)
                                    fprintf(fp, "00000000_1_00000000", a, b, c, d, e, f, g, h, clock, a, b, c, d, e, f, g, h); // escreve a combinação pela segunda vez
                                    anterior_a = a; // armazena a combinação atual
                                    anterior_b = b;
                                    anterior_c = c;
                                    anterior_d = d;
                                    anterior_e = e;
                                    anterior_f = f;
                                    anterior_g = g;
                                    anterior_h = h;
                                }
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }

    fclose(fp); // fecha o arquivo
    printf("Arquivo gerado com sucesso.\n");
    return 0;
}
```

Este código gera um arquivo chamado "registrador.tv" que contém 512 linhas de vetores de teste em binário para o modelo de referência do circuito registrador.

1 00000000_0_00000000	242 01111000_1_01111000	504 11111011_1_11111011
2 00000000_1_00000000	243 01111001_0_01111000	505 11111100_0_11111011
3 00000001_0_00000000	244 01111001_1_01111001	506 11111100_1_11111100
4 00000001_1_00000001	245 01111010_0_01111001	507 11111101_0_11111100
5 00000010_0_00000001	246 01111010_1_01111010	508 11111101_1_11111101
6 00000010_1_00000010	247 01111011_0_01111010	509 11111110_0_11111101
7 00000011_0_00000010	248 01111011_1_01111011	510 11111110_1_11111110
8 00000011_1_00000011	249 01111100_0_01111011	511 11111111_0_11111110
9 00000100_0_00000011	250 01111100_1_01111100	512 11111111_1_11111111
	251 01111101_0_01111100	

Os primeiros 8 dígitos representam o valor de entrada "d" em binário de 8 bits, o dígito no meio indica o sinal do clock, indicando o momento em que a operação do registrador é acionada, enquanto os últimos 8 dígitos representam o valor esperado de saída "q" em binário de 8 bits.


2.2. Descrição do Hardware

A descrição em SystemVerilog (registrador.sv) do módulo "Registrador de 8 bits" desempenha um papel crucial na arquitetura de sistemas digitais. Projetado para armazenar e transmitir dados de 8 bits, o módulo atua como um componente essencial para a manutenção e registro confiáveis de informações vitais. O circuito implementado opera de forma eficiente, garantindo a integridade e a precisão na captura e retenção de dados durante operações críticas.

Detalhes completos sobre as funcionalidades e o comportamento operacional deste módulo podem ser encontrados no diagrama esquemático fornecido abaixo. O registrador de 8 bits foi otimizado para garantir uma resposta consistente e confiável, destacando sua eficácia em uma ampla gama de aplicações que demandam armazenamento e transmissão precisos de dados de 8 bits.

```
1  module registrador
2  (output logic [7:0] q,
3   input logic [7:0] d,
4   input clk, escreve);
5
6   always_ff @(posedge clk) // borda de subida
7   if (escreve == 1)
8   q <= d;
9 endmodule
```

 Após a compilação deste código no Quartus II podemos ver a visualização RTL deste módulo:



2.3. Testbench

Com a finalização da descrição do hardware e a elaboração do Modelo de Referência, podemos validar a precisão da nossa descrição por meio da criação de um 'testbench'. Este 'testbench' é um programa escrito em SystemVerilog que opera comparando os resultados do nosso módulo com os resultados do Modelo de Referência. Para isso, ele lê o arquivo de teste (.tv), linha por linha, utilizando os bits de entrada como parâmetros de entrada do módulo, e comparando os bits de saída com a saída do módulo.

A seguir, apresentamos o código deste 'testbench'


```

1  `timescale 1ns / 100ps
2
3  module registrador_tb;
4
5
6      logic clk;
7      logic [7:0]d, q, q_expected;
8      int counter, errors;
9      logic [16:0] vectors [512];
10     logic clkSimulation, rst;
11     logic escreve, flag;
12
13     registrador dut(
14
15         .d(d), .clk(clk), .q(q), .escreve(escreve)
16
17     );
18
19
20     initial // No início de toda execução
21     begin
22         $display ("          Iniciando Testbench");
23         $display ("          |  D  | CLK |  Q  |");
24         $display ("          -----");
25         $readmemb("registrador.tv", vectors); //Carrega os vetores descritos em flop.tv
26         counter = 0; errors = 0; // Inicializa contadores
27         rst = 1; #20; rst = 0; // Reset em 1 por 20 ns
28         end
29         // #10
30
31     always // Sempre
32     begin
33         clkSimulation = 1; #10; // clock em 1 dura 12 ns
34         clkSimulation = 0; #10; // clock em 0 dura 7 ns
35     end
36
37     always @ (negedge clkSimulation) begin
38         if (flag == 0)begin
39             escreve = 1;
40
41         flag = 1;
42         end
43         else begin
44             escreve = 0;
45             flag = 0;
46         end
47     end
48
49     always @ (posedge clkSimulation) // Sempre que o clock subir vetores lidos do arquivo
50     if(~rst)
51     begin
52         {d, clk, q_expected} = vectors[counter];
53     end
54
55     always @ (negedge clkSimulation) // Sempre que o clock descer
56     if(~rst)
57     begin
58         if (q_expected[0]=== 1'b0) begin
59             $display (" linha %2d | %b | %b | %b |", counter+1, d, clk, q_expected);
60             counter++;
61         end
62
63         else begin
64             $display (" linha %2d | %b | %b | %b |", counter+1, d, clk, q);
65             if(q !== q_expected) begin
66                 for (int i = 0; i < 8; i++)
67                     if(q[i] !== q_expected[i]) begin
68                         $display("Erro: (Q_expected[%0d] = %b)", i, q_expected[i]);
69                         errors++;
70                     end
71             end
72             counter++;
73         end
74
75         if (counter === 512) //Quando os vetores de teste acabarem
76         begin
77             $display("Testes Efetuados = %0d", counter);
78             $display("Erros Encontrados = %0d", errors);
79
80             #10
81             $stop;
82         end
83
84     end
85
86 end
87
88 endmodule
89

```

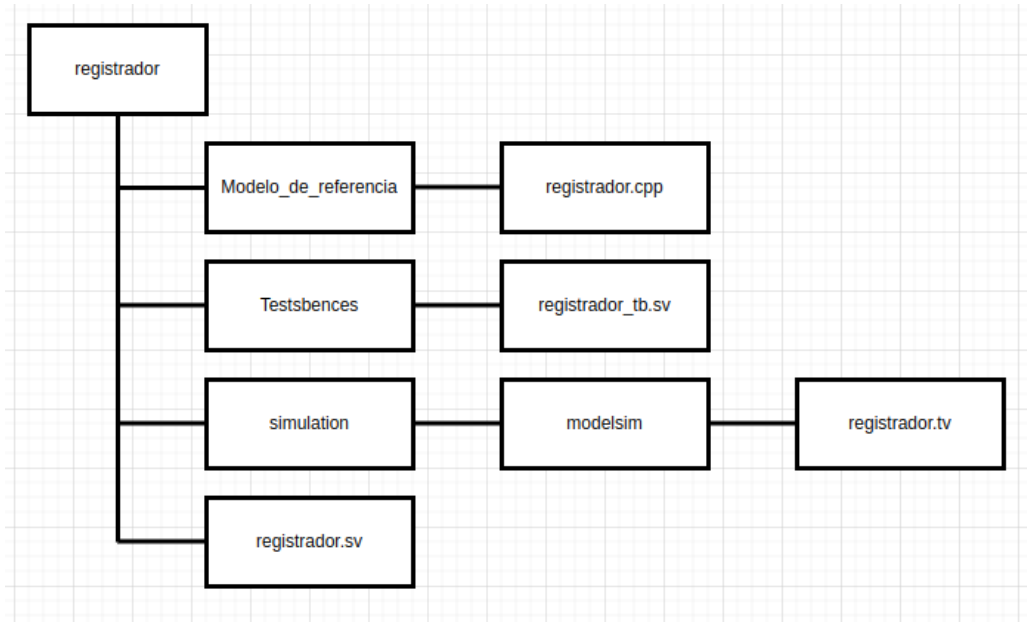2.4. Hierarquia dos arquivos

Com o Modelo de Referência, a descrição do hardware e o testbench prontos, é crucial armazená-los de maneira específica para que o Quartus II possa acessá-los. Devemos organizar os arquivos conforme ilustrado na imagem a seguir:




2.5. Simulação RTL LEVEL


Ao realizar a simulação de nível RTL (Register-Transfer Level), estamos concentrando nossa análise exclusivamente na lógica do módulo. Essa simulação pode ser iniciada acessando o menu Tools, e em seguida selecionando Run EDA Simulation Tools e, posteriormente, EDA RTL Simulation.

Ao executar essa simulação, é possível confirmar, conforme demonstrado nas figuras a seguir, que não foram identificados quaisquer erros. Dessa forma, podemos afirmar que a lógica do nosso módulo está correta.

```
# -----
#           Iniciando Testbench
#           | D       | CLK | Q       |
#           -----
# linha 1 | 00000000 | 0 | 00000000 |
# linha 2 | 00000000 | 1 | 00000000 |
# linha 3 | 00000001 | 0 | 00000000 |
# linha 4 | 00000001 | 1 | 00000001 |
# linha 5 | 00000010 | 0 | 00000001 |
# linha 6 | 00000010 | 1 | 00000010 |
# linha 7 | 00000011 | 0 | 00000010 |
# linha 8 | 00000011 | 1 | 00000011 |
# linha 9 | 00000100 | 0 | 00000011 |
# linha 10 | 00000100 | 1 | 00000100 |
# linha 11 | 00000101 | 0 | 00000100 |
# linha 12 | 00000101 | 1 | 00000101 |
# linha 13 | 00000110 | 0 | 00000101 |
# linha 14 | 00000110 | 1 | 00000110 |
# linha 15 | 00000111 | 0 | 00000110 |
# linha 16 | 00000111 | 1 | 00000111 |
# linha 17 | 00001000 | 0 | 00000111 |
# linha 495 | 11110111 | 0 | 11110110 |
# linha 496 | 11110111 | 1 | 11110111 |
# linha 497 | 11111000 | 0 | 11110111 |
# linha 498 | 11111000 | 1 | 11111000 |
# linha 499 | 11111001 | 0 | 11111000 |
# linha 500 | 11111001 | 1 | 11111001 |
# linha 501 | 11111010 | 0 | 11111001 |
# linha 502 | 11111010 | 1 | 11111010 |
# linha 503 | 11111011 | 0 | 11111010 |
# linha 504 | 11111011 | 1 | 11111011 |
# linha 505 | 11111100 | 0 | 11111011 |
# linha 506 | 11111100 | 1 | 11111100 |
# linha 507 | 11111101 | 0 | 11111100 |
# linha 508 | 11111101 | 1 | 11111101 |
# linha 509 | 11111110 | 0 | 11111101 |
# linha 510 | 11111110 | 1 | 11111110 |
# linha 511 | 11111111 | 0 | 11111110 |
# linha 512 | 11111111 | 1 | 11111111 |
# Testes Efetuados = 512
# Erros Encontrados = 0
```

 


Devido à ampla gama de vetores presentes em nosso modelo de referência, ao visualizarmos os gráficos de ondas gerados pela simulação em nível RTL, não observamos imediatamente uma correspondência direta com a representação apresentada na figura. No entanto, é importante notar que a visualização pode ser aprimorada consideravelmente ao aplicarmos o zoom no gráfico, permitindo uma análise mais detalhada e precisa.

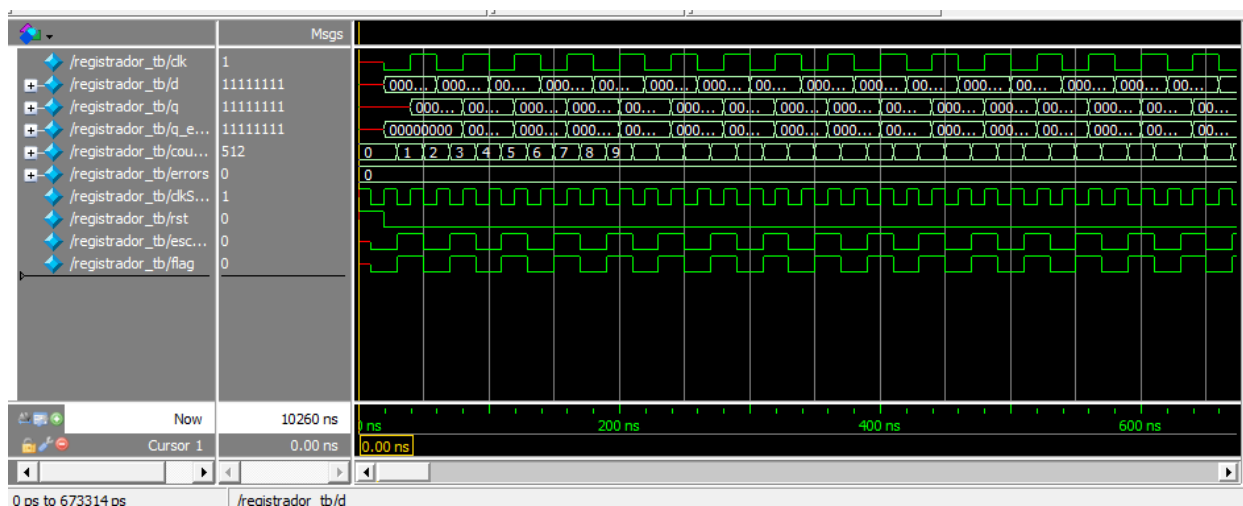


2.6. Simulação Gate Level

Essa simulação considera os tempos de atraso e de propagação de cada porta e sinal individualmente. Ao executar essa simulação através do menu Tools -> Run Simulation Tools -> Gate Level Simulation, é possível observar, conforme mostrado nas imagens a seguir, a identificação de nenhum erro, indicando que o tempo de atraso inicialmente previsto está coerente, não precisando ajustar o período do clock em nível alto no nosso testbench.

```
#                               Iniciando Testbench
#                               | D | CLK | Q |
#
# linha 1 | 00000000 | 0 | 00000000 |
# linha 2 | 00000000 | 1 | 00000000 |
# linha 3 | 00000001 | 0 | 00000000 |
# linha 4 | 00000001 | 1 | 00000001 |
# linha 5 | 00000010 | 0 | 00000001 |
# linha 6 | 00000010 | 1 | 00000010 |
# linha 7 | 00000011 | 0 | 00000010 |
# linha 8 | 00000011 | 1 | 00000011 |
# linha 9 | 00000100 | 0 | 00000011 |
# linha 10 | 00000100 | 1 | 00000100 |
# linha 11 | 00000101 | 0 | 00000100 |
# linha 12 | 00000101 | 1 | 00000101 |
# linha 13 | 00000110 | 0 | 00000101 |
# linha 14 | 00000110 | 1 | 00000110 |
# linha 15 | 00000111 | 0 | 00000110 |
# linha 16 | 00000111 | 1 | 00000111 |
# linha 17 | 00001000 | 0 | 00000111 |
# linha 18 | 00001000 | 1 | 00001000 |
# linha 19 | 00001001 | 0 | 00001000 |
# linha 20 | 00001001 | 1 | 00001001 |
# linha 21 | 00001010 | 0 | 00001001 |
# linha 22 | 00001010 | 1 | 00001010 |
#
# linha 64 | 00011111 | 1 | 00011111 |
# linha 65 | 00100000 | 0 | 00011111 |
# linha 66 | 00100000 | 1 | 00100000 |
# linha 67 | 00100001 | 0 | 00100000 |
# linha 68 | 00100001 | 1 | 00100001 |
# linha 69 | 00100010 | 0 | 00100001 |
# linha 70 | 00100010 | 1 | 00100010 |
# linha 71 | 00100011 | 0 | 00100010 |
# linha 72 | 00100011 | 1 | 00100011 |
# linha 73 | 00100100 | 0 | 00100011 |
# linha 74 | 00100100 | 1 | 00100100 |
# linha 75 | 00100101 | 0 | 00100100 |
# linha 76 | 00100101 | 1 | 00100101 |
# linha 77 | 00100110 | 0 | 00100101 |
# linha 78 | 00100110 | 1 | 00100110 |
# linha 79 | 00100111 | 0 | 00100110 |
# linha 80 | 00100111 | 1 | 00100111 |
# linha 81 | 00101000 | 0 | 00100111 |
# linha 82 | 00101000 | 1 | 00101000 |
# linha 83 | 00101001 | 0 | 00101000 |
# linha 84 | 00101001 | 1 | 00101001 |
# linha 85 | 00101010 | 0 | 00101001 |
# linha 86 | 00101010 | 1 | 00101010 |
# linha 87 | 00101011 | 0 | 00101010 |
# linha 88 | 00101011 | 1 | 00101011 |
# linha 89 | 00101100 | 0 | 00101011 |
# linha 90 | 00101100 | 1 | 00101100 |
# linha 91 | 00101101 | 0 | 00101100 |
#
# linha 488 | 11110011 | 1 | 11110011 |
# linha 489 | 11110100 | 0 | 11110011 |
# linha 490 | 11110100 | 1 | 11110100 |
# linha 491 | 11110101 | 0 | 11110100 |
# linha 492 | 11110101 | 1 | 11110101 |
# linha 493 | 11110110 | 0 | 11110101 |
# linha 494 | 11110110 | 1 | 11110110 |
# linha 495 | 11110111 | 0 | 11110110 |
# linha 496 | 11110111 | 1 | 11110111 |
# linha 497 | 11111000 | 0 | 11110111 |
# linha 498 | 11111000 | 1 | 11111000 |
# linha 499 | 11111001 | 0 | 11111000 |
# linha 500 | 11111001 | 1 | 11111001 |
# linha 501 | 11111010 | 0 | 11111001 |
# linha 502 | 11111010 | 1 | 11111010 |
# linha 503 | 11111011 | 0 | 11111010 |
# linha 504 | 11111011 | 1 | 11111011 |
# linha 505 | 11111100 | 0 | 11111011 |
# linha 506 | 11111100 | 1 | 11111100 |
# linha 507 | 11111101 | 0 | 11111100 |
# linha 508 | 11111101 | 1 | 11111101 |
# linha 509 | 11111110 | 0 | 11111101 |
# linha 510 | 11111110 | 1 | 11111110 |
# linha 511 | 11111111 | 0 | 11111110 |
# linha 512 | 11111111 | 1 | 11111111 |
#
# Testes Efetuados = 512
# Erros Encontrados = 0
# ** Note: $stop : 2:/CircuitosLogicos
# Testes 10000 ps - Testes 10000 ps
```

 

Devido à ampla gama de vetores presentes em nosso modelo de referência, ao visualizarmos os gráficos de ondas gerados pela simulação em nível GATE, não observamos imediatamente uma correspondência direta com a representação apresentada na figura. No entanto, é importante notar que a visualização pode ser aprimorada consideravelmente ao aplicarmos o zoom no gráfico, permitindo uma análise mais detalhada e precisa.

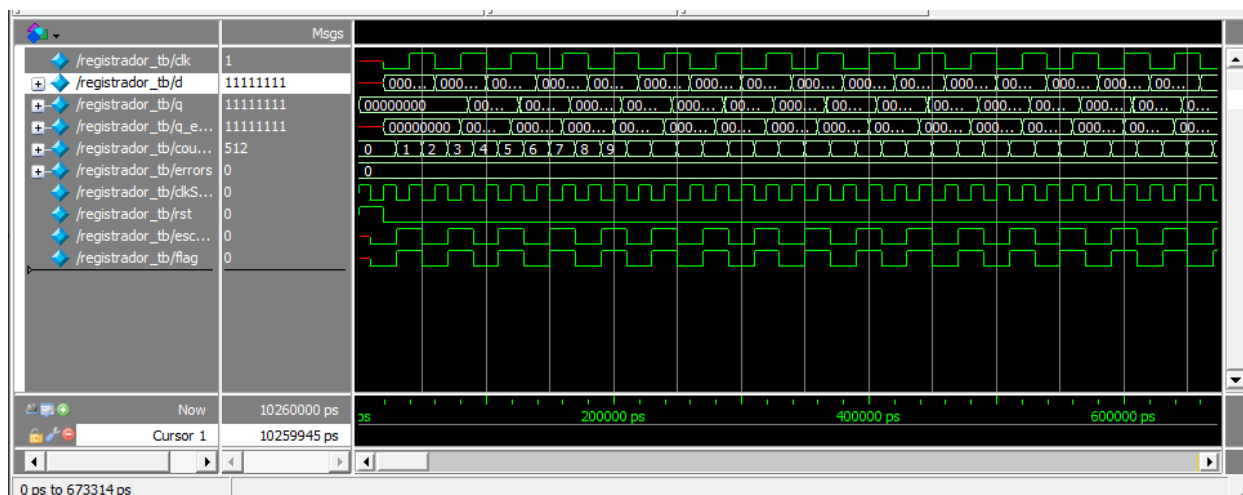

3. Contador

Esta seção fornece uma visão detalhada do circuito contador, um elemento crucial em sistemas digitais para contagem e rastreamento de eventos. Projetado para operar como um componente fundamental na geração de sequências de contagem, o circuito baseia-se em uma configuração que permite o monitoramento preciso e contínuo de eventos em um circuito digital. Sua principal função é gerar e manter sequências de contagem, possibilitando a contabilização precisa de ocorrências em operações críticas.

O propósito central desta seção é ressaltar a notável capacidade e eficiência do circuito contador em rastrear e registrar eventos de maneira consistente e confiável. A confiabilidade e a estabilidade operacional são mantidas em uma ampla gama de configurações, enfatizando a importância e a versatilidade desse componente em diversos contextos digitais e aplicações práticas.

3.1. Modelo de referência

O modelo de referência é um arquivo .tv que contém vetores de teste a serem utilizados durante o testbench. Esses vetores correspondem, essencialmente, a linhas de uma tabela verdade. Para gerar este arquivo, foi desenvolvido um breve programa em C, demonstrado na imagem a seguir:

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      FILE *fp;
5      fp = fopen("contador_8bits.tv", "w"); // abre o arquivo para escrita
6      if(fp == NULL) {
7          printf("Erro ao abrir o arquivo.\n");
8          return 1;
9      }
10
11     int a, b, c, d, e, f, g, h, clock;
12
13     for(a=0; a<=1; a++) {
14         for(b=0; b<=1; b++) {
15             for(c=0; c<=1; c++) {
16                 for(d=0; d<=1; d++) {
17                     for(e=0; e<=1; e++) {
18                         for(f=0; f<=1; f++) {
19                             for(g=0; g<=1; g++) {
20                                 for(h=0; h<=1; h++) {
21                                     clock = 1; // gera o Clock para os Flip-Flops (sensível à borda de subida)
22                                     fprintf(fp, "%d %d %d %d %d %d %d %d\n", clock, a, b, c, d, e, f, g, h); // escreve a combinação pela primeira vez
23                                     clock = 0; // gera o clock para os Flip-Flops (sensível à borda de subida)
24                                     fprintf(fp, "%d %d %d %d %d %d %d %d\n", clock, a, b, c, d, e, f, g, h); // escreve a combinação pela segunda vez
25                                 }
26                             }
27                         }
28                     }
29                 }
30             }
31         }
32     }
33
34     fclose(fp); // fecha o arquivo
35     printf("Arquivo gerado com sucesso.\n");
36     return 0;
37 }

```

Este código gera um arquivo chamado "contador_8bits.tv" que contém 512 linhas de vetores de teste em binário para o modelo de referência do circuito contador.

1	1_00000000	263	1_10000011	501	1_11111010
2	0_00000000	264	0_10000011	502	0_11111010
3	1_00000001	265	1_10000100	503	1_11111011
4	0_00000001	266	0_10000100	504	0_11111011
5	1_00000010	267	1_10000101	505	1_11111100
6	0_00000010	268	0_10000101	506	0_11111100
7	1_00000011	269	1_10000110	507	1_11111101
8	0_00000011	270	0_10000110	508	0_11111101
9	1_00000100	271	1_10000111	509	1_11111110
10	0_00000100	272	0_10000111	510	0_11111110
11	1_00000101	273	1_10001000	511	1_11111111
12	0_00000101	274	0_10001000	512	0_11111111

O primeiro dígito indica se o contador está sendo redefinido (0 para não redefinido, 1 para redefinido) e os próximos 8 dígitos, representando o valor do contador em binário de 8 bits, mostram o valor esperado do contador após o ciclo do clock correspondente.

3.2. Descrição do Hardware

A descrição em SystemVerilog (contador_8bits.sv) do módulo "Contador de 8 bits" desempenha um papel crucial na arquitetura de sistemas digitais. Projetado para realizar a contagem precisa de eventos, o módulo é responsável por gerar sequências de contagem de até 8 bits, fornecendo um mecanismo confiável para monitorar e registrar eventos em operações críticas. O circuito implementado opera com eficiência, garantindo a contagem precisa e confiável de eventos em uma variedade de cenários digitais.


Detalhes completos sobre as funcionalidades e o comportamento operacional desse módulo podem ser encontrados no diagrama esquemático fornecido abaixo. O contador de 8 bits foi otimizado para fornecer uma resposta consistente e confiável, demonstrando sua eficácia em uma ampla gama de aplicações que demandam a contagem precisa de eventos de até 8 bits.


```

1  module contador_8bits
2
3      (output logic [7:0] q,
4       input logic clk, clrn);
5
6      always_ff@(posedge clk, negedge clrn)
7          if (~clrn)
8              q <= 0;
9              else q <= q + 1;
10     endmodule

```

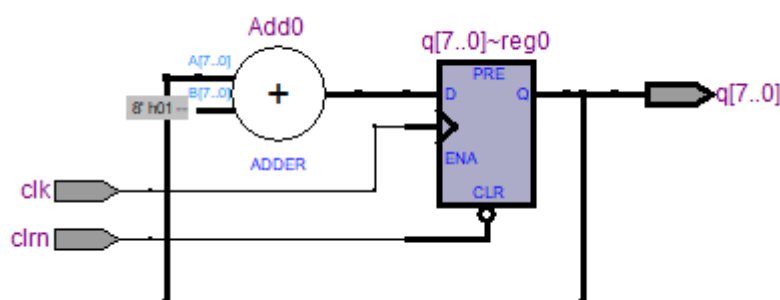Após a compilação deste código no Quartus II podemos ver a visualização RTL deste módulo:



3.3. Testbench

Com a finalização da descrição do hardware e a elaboração do Modelo de Referência, podemos validar a precisão da nossa descrição por meio da criação de um 'testbench'. Este 'testbench' é um programa escrito em SystemVerilog que opera comparando os resultados do nosso módulo com os resultados do Modelo de Referência. Para isso, ele lê o arquivo de teste (.tv), linha por linha, utilizando os bits de entrada como parâmetros de entrada do módulo, e comparando os bits de saída com a saída do módulo.

A seguir, apresentamos o código deste 'testbench'

```

1  `timescale 1ns / 100ps
2
3  module contador_8bits_tb;
4
5
6      logic clk;
7      logic [7:0] q, q_expected;
8      int counter, errors;
9      logic [8:0] vectors [512];
10     logic clkSimulation, rst, clrn;
11
12
13     contador_8bits dut(
14         .clk(clk), .q(q), .clrn(clrn)
15     );
16
17
18
19
20     initial // No inicio de toda execucao
21     begin
22         $display ("          Iniciando Testbench");
23         $display (" | CLK | 0 |");
24         $display (" -----");
25         $readmemb("contador_8bits.tv", vectors);
26         counter = 0; errors = 0; // Inicializa contadores
27         rst = 1; #20; rst = 0; // Reset em 1 por 20 ns
28         clrn = 0; #5; clrn = 1;
29         // #10
30
31
32     always // Sempre
33     begin
34         clkSimulation = 1; #10; // clock em 1 dura 12 ns
35         clkSimulation = 0; #10; // clock em 0 dura 7 ns
36     end
37

```




```

38 always @ (posedge clkSimulation) // Sempre que o clock subir vetores lidos do arquivo
39 if(~rst)
40 begin
41 {clk, q_expected} = vectors[counter];
42 end
43
44 always @ (negedge clkSimulation) // Sempre que o clock descer
45 if(~rst)
46 begin
47 if (q_expected[0]=== 1'b0) begin
48 $display (" linha %2d | %b | %b |", counter+1, clk, q_expected);
49 counter++;
50 end
51 else begin
52 $display (" linha %2d | %b | %b |", counter+1, clk, q);
53 if(q != q_expected) begin
54 for (int i = 0; i < 8; i++)
55 if(q[i] != q_expected[i]) begin
56 $display("Erro: (Q_expected[%0d] = %b)", i, q_expected[i]);
57 errors++;
58 end
59 end
60 counter++;
61 if (counter === 512) //Quando os vetores de teste acabarem
62 begin
63 $display("Testes Efetuados = %0d", counter);
64 $display("Erros Encontrados = %0d", errors);
65 #10
66 $stop;
67 end
68 end
69 end
70 endmodule

```

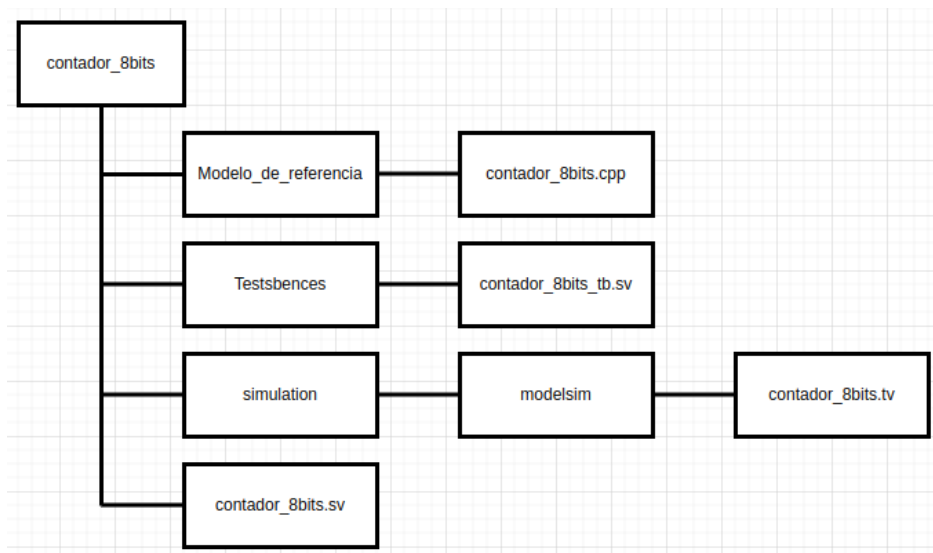3.4. Hierarquia dos arquivos

Com o Modelo de Referência, a descrição do hardware e o testbench prontos, é crucial armazená-los de maneira específica para que o Quartus II possa acessá-los. Devemos organizar os arquivos conforme ilustrado na imagem a seguir:



3.5. Simulação RTL LEVEL


Ao realizar a simulação de nível RTL (Register-Transfer Level), estamos concentrando nossa análise exclusivamente na lógica do módulo. Essa simulação pode ser iniciada acessando o menu Tools, e em seguida selecionando Run EDA Simulation Tools e, posteriormente, EDA RTL Simulation.

Ao executar essa simulação, é possível confirmar, conforme demonstrado nas figuras a seguir, que não foram identificados quaisquer erros. Dessa forma, podemos afirmar que a lógica do nosso módulo está correta.


```

#           Iniciando Testbench
#           | CLK |   Q   |
#           |-----|
# linha 1 | 1 | 00000000 |
# linha 2 | 0 | 00000000 |
# linha 3 | 1 | 00000001 |
# linha 4 | 0 | 00000001 |
# linha 5 | 1 | 00000010 |
# linha 6 | 0 | 00000010 |
# linha 7 | 1 | 00000011 |
# linha 8 | 0 | 00000011 |
# linha 9 | 1 | 00000100 |
# linha 10 | 0 | 00000100 |
# linha 11 | 1 | 00000101 |
# linha 12 | 0 | 00000101 |
# linha 13 | 1 | 00000110 |
# linha 14 | 0 | 00000110 |
# linha 15 | 1 | 00000111 |
# linha 16 | 0 | 00000111 |
# linha 187 | 1 | 01011101 |
# linha 188 | 0 | 01011101 |
# linha 189 | 1 | 01011110 |
# linha 190 | 0 | 01011110 |
# linha 191 | 1 | 01011111 |
# linha 192 | 0 | 01011111 |
# linha 193 | 1 | 01100000 |
# linha 194 | 0 | 01100000 |
# linha 195 | 1 | 01100001 |
# linha 196 | 0 | 01100001 |
# linha 197 | 1 | 01100010 |
# linha 198 | 0 | 01100010 |
# linha 199 | 1 | 01100011 |
# linha 200 | 0 | 01100011 |
# linha 201 | 1 | 01100100 |
# linha 202 | 0 | 01100100 |
# linha 203 | 1 | 01100101 |
# linha 204 | 0 | 01100101 |
# linha 205 | 1 | 01100110 |
# linha 497 | 1 | 11111000 |
# linha 498 | 0 | 11111000 |
# linha 499 | 1 | 11111001 |
# linha 500 | 0 | 11111001 |
# linha 501 | 1 | 11111010 |
# linha 502 | 0 | 11111010 |
# linha 503 | 1 | 11111011 |
# linha 504 | 0 | 11111011 |
# linha 505 | 1 | 11111100 |
# linha 506 | 0 | 11111100 |
# linha 507 | 1 | 11111101 |
# linha 508 | 0 | 11111101 |
# linha 509 | 1 | 11111110 |
# linha 510 | 0 | 11111110 |
# linha 511 | 1 | 11111111 |
# linha 512 | 0 | 11111111 |
# Testes Efetuados = 512
# Erros Encontrados = 0
# ** Note: $stop : Z:/Circu

```

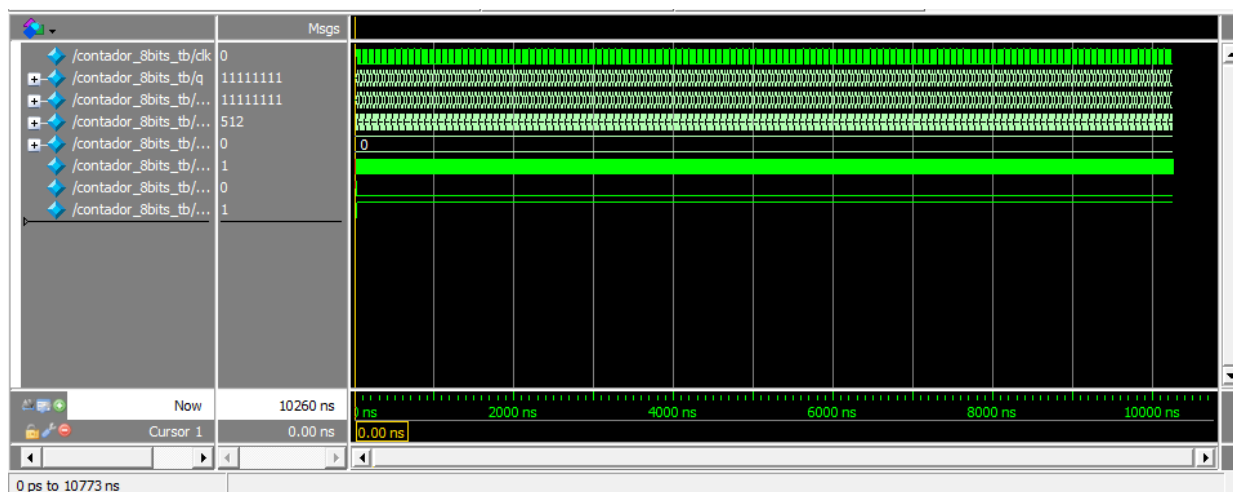

Devido à ampla gama de vetores presentes em nosso modelo de referência, ao visualizarmos os gráficos de ondas gerados pela simulação em nível RTL, não observamos imediatamente uma correspondência direta com a representação apresentada na figura. No entanto, é importante notar que a visualização pode ser aprimorada consideravelmente ao aplicarmos o zoom no gráfico, permitindo uma análise mais detalhada e precisa.

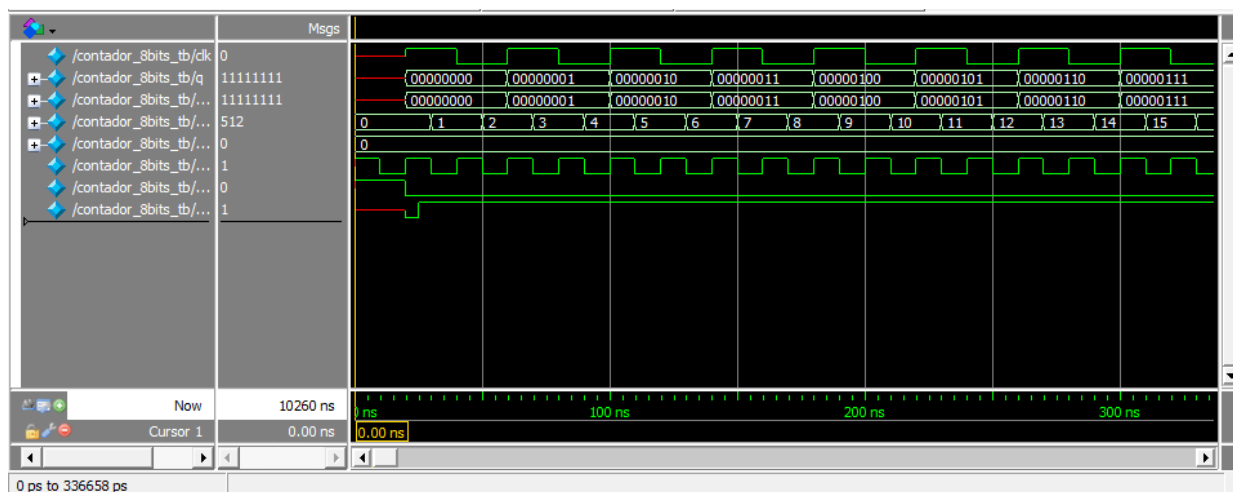


3.6. Simulação Gate Level


Essa simulação considera os tempos de atraso e de propagação de cada porta e sinal individualmente.

Ao executar essa simulação através do menu Tools -> Run Simulation Tools -> Gate Level Simulation, é possível observar, conforme mostrado nas imagens a seguir, a identificação de nenhum erro, indicando que o tempo de atraso inicialmente previsto está coerente, não precisando ajustar o período do clock em nível alto no nosso testbench.

```
#          Iniciando Testbench
#          | CLK | Q |
#          |-----|
# linha 1 | 1 | 00000000 |
# linha 2 | 0 | 00000000 |
# linha 3 | 1 | 00000001 |
# linha 4 | 0 | 00000001 |
# linha 5 | 1 | 00000010 |
# linha 6 | 0 | 00000010 |
# linha 7 | 1 | 00000011 |
# linha 8 | 0 | 00000011 |
# linha 9 | 1 | 00000100 |
# linha 10 | 0 | 00000100 |
# linha 11 | 1 | 00000101 |
# linha 12 | 0 | 00000101 |
# linha 13 | 1 | 00000110 |
# linha 14 | 0 | 00000110 |
# linha 15 | 1 | 00000111 |
# linha 16 | 0 | 00000111 |
# linha 17 | 1 | 00001000 |
# linha 18 | 0 | 00001000 |
# linha 19 | 1 | 00001001 |
# linha 20 | 0 | 00001001 |
# linha 21 | 1 | 00001010 |
# linha 335 | 1 | 10100111 |
# linha 336 | 0 | 10100111 |
# linha 337 | 1 | 10101000 |
# linha 338 | 0 | 10101000 |
# linha 339 | 1 | 10101001 |
# linha 340 | 0 | 10101001 |
# linha 341 | 1 | 10101010 |
# linha 342 | 0 | 10101010 |
# linha 343 | 1 | 10101011 |
# linha 344 | 0 | 10101011 |
# linha 345 | 1 | 10101100 |
# linha 346 | 0 | 10101100 |
# linha 347 | 1 | 10101101 |
# linha 348 | 0 | 10101101 |
# linha 349 | 1 | 10101110 |
# linha 350 | 0 | 10101110 |
# linha 351 | 1 | 10101111 |
# linha 352 | 0 | 10101111 |
# linha 353 | 1 | 10110000 |
# linha 354 | 0 | 10110000 |
# linha 355 | 1 | 10110001 |
# linha 356 | 0 | 10110001 |
# linha 357 | 1 | 10110010 |
# linha 358 | 0 | 10110010 |
# linha 492 | 0 | 11110101 |
# linha 493 | 1 | 11110110 |
# linha 494 | 0 | 11110110 |
# linha 495 | 1 | 11110111 |
# linha 496 | 0 | 11110111 |
# linha 497 | 1 | 11111000 |
# linha 498 | 0 | 11111000 |
# linha 499 | 1 | 11111001 |
# linha 500 | 0 | 11111001 |
# linha 501 | 1 | 11111010 |
# linha 502 | 0 | 11111010 |
# linha 503 | 1 | 11111011 |
# linha 504 | 0 | 11111011 |
# linha 505 | 1 | 11111100 |
# linha 506 | 0 | 11111100 |
# linha 507 | 1 | 11111101 |
# linha 508 | 0 | 11111101 |
# linha 509 | 1 | 11111110 |
# linha 510 | 0 | 11111110 |
# linha 511 | 1 | 11111111 |
# linha 512 | 0 | 11111111 |
# Testes Efetuados = 512
# Erros Encontrados = 0
# ** Note: $stop : Z:/Circui
```

 

Devido à ampla gama de vetores presentes em nosso modelo de referência, ao visualizarmos os gráficos de ondas gerados pela simulação em nível GATE, não observamos imediatamente uma correspondência direta com a representação apresentada na figura. No entanto, é importante notar que a visualização pode ser aprimorada consideravelmente ao aplicarmos o zoom no gráfico, permitindo uma análise mais detalhada e precisa.

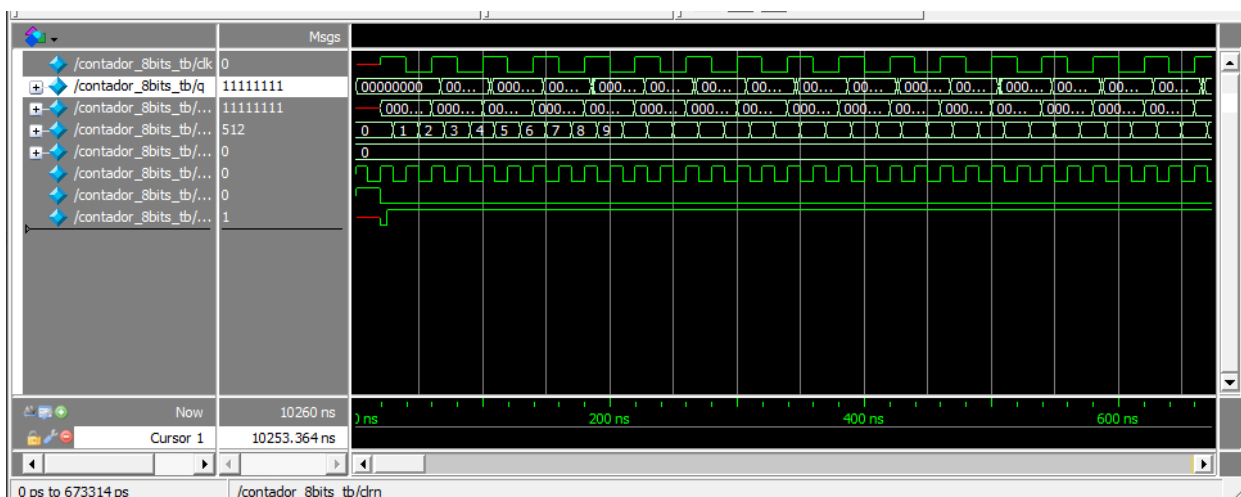

4. Máquina de estados

Esta seção oferece uma análise abrangente da Máquina de Estados do circuito "Contador Sequencial 0-1-2-3-10-13". Esse componente desempenha um papel essencial em sistemas digitais para controlar e gerenciar a sequência de operações com base em diferentes estados. Projetado para operar como um elemento central na definição de diferentes etapas do processo digital, a Máquina de Estados baseia-se em uma configuração que permite a transição de forma controlada entre estados específicos, proporcionando um controle preciso e sincronizado das operações críticas.

O propósito central desta seção é destacar a notável capacidade e eficiência da Máquina de Estados do circuito "Contador Sequencial 0-1-2-3-10-13" em coordenar e controlar as transições entre estados de maneira consistente e confiável. A confiabilidade e a estabilidade operacional são mantidas em uma ampla gama de configurações, enfatizando a importância e a aplicabilidade desse componente em diversos contextos digitais e cenários práticos.

4.1. Modelo de referência

O modelo de referência é um arquivo .tv que contém vetores de teste a serem utilizados durante o testbench. Esses vetores correspondem, essencialmente, a linhas de uma tabela verdade. Para gerar este arquivo, foi desenvolvido um breve programa em C, demonstrado na imagem a seguir:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      // Nome do arquivo
5      char nomeArquivo[] = "contador_sequencia_0_1_2_3_10_13.tv";
6
7      // Abra o arquivo para escrita
8      FILE *arquivo = fopen(nomeArquivo, "w");
9
10     // Verifique se o arquivo foi aberto com sucesso
11     if (arquivo == NULL) {
12         printf("Erro ao abrir o arquivo.\n");
13         return 1;
14     }
15
16     // Sequência de dados desejada
17     char sequencia[][10] = {
18         "1_0_0000",          /* Ordem dos dados: RESET_CLK_Yesperado */
19         "1_1_0000",
20         "0_1_0000",
21         "0_0_0000",
22         "0_1_0001",
23         "0_0_0001",
24         "0_1_0010",
25         "0_0_0010",
26         "0_1_0011",
27         "0_0_0011",
28         "0_1_1010",
29         "0_0_1010",
30         "0_1_1101",
31         "0_0_1101",
32         "0_1_0000"
33     };
34
35     // Escreva a sequência de dados no arquivo
36     for (int i = 0; i < 15; i++) {
37         fprintf(arquivo, "%s\n", sequencia[i]);
38     }
39
40     // Feche o arquivo
41     fclose(arquivo);
42
43     printf("Sequência de dados escrita com sucesso no arquivo %s.\n", nomeArquivo);
44
45     return 0;
46 }
```

Este código gera um arquivo chamado "contador_sequencia_0_1_2_3_10_13.tv" que contém 15 linhas de vetores de teste em binário para o modelo de referência do circuito contador.

```
1 1_0_0000
2 1_1_0000
3 0_1_0000
4 0_0_0000
5 0_1_0001
6 0_0_0001
7 0_1_0010
8 0_0_0010
9 0_1_0011
10 0_0_0011
11 0_1_1010
12 0_0_1010
13 0_1_1101
14 0_0_1101
15 0_1_0000
16
```

Cada linha no arquivo .tv representa um vetor de teste para o circuito. O primeiro dígito indica o valor de resete (1 para resete ativo, 0 para resete inativo), O segundo dígito indica o sinal do clock (1 para clock ativo, 0 para clock inativo), enquanto os quatro dígitos seguintes representam o valor esperado da saída em binário de 4 bits, correspondendo ao estado do circuito "Contador Sequencial 0-1-2-3-10-13" após a operação do clock e considerando o estado do resete.

4.2. Descrição do Hardware

A descrição em SystemVerilog (contador_sequencia_0_1_2_3_10_13.sv) do módulo "Contador Sequencial 0-1-2-3-10-13" desempenha um papel crucial na arquitetura de sistemas digitais. Projetado para realizar uma sequência ordenada de contagem de valores, o módulo é responsável por gerar uma série específica de saídas com base no estado atual e no sinal de clock. O circuito implementado opera de maneira precisa e confiável, garantindo uma sequência consistente e ordenada de valores em uma variedade de cenários digitais.


Detalhes completos sobre as funcionalidades e o comportamento operacional desse módulo podem ser encontrados no diagrama esquemático fornecido abaixo. O "Contador Sequencial 0-1-2-3-10-13" foi otimizado para fornecer uma resposta consistente e confiável, demonstrando sua eficácia em uma ampla gama de aplicações que requerem uma sequência específica de contagem e saída de valores.

```

1 //
2 module contador_sequencia_0_1_2_3_10_13
3
4     (output logic [3:0] y,
5      input logic clk, reset);
6
7     logic [2:0] estado_atual;
8
9     parameter S0 = 0, S1 = 1, S2 = 2, S3 = 3, S10 = 4, S13 = 5;
10
11     always_comb begin // parte combinacional
12         case (estado_atual)
13             S0: y = 0;
14             S1: y = 1;
15             S2: y = 2;
16             S3: y = 3;
17             S10: y = 10;
18             S13: y = 13;
19         endcase
20     end
21
22     always_ff @ (posedge clk, posedge reset) // parte sequencial
23     if (reset)
24         estado_atual <= S0;
25     else
26         case (estado_atual)
27             S0: estado_atual <= S1;
28             S1: estado_atual <= S2;
29             S2: estado_atual <= S3;
30             S3: estado_atual <= S10;
31             S10: estado_atual <= S13;
32             S13: estado_atual <= S0;
33         endcase
34     endmodule

```

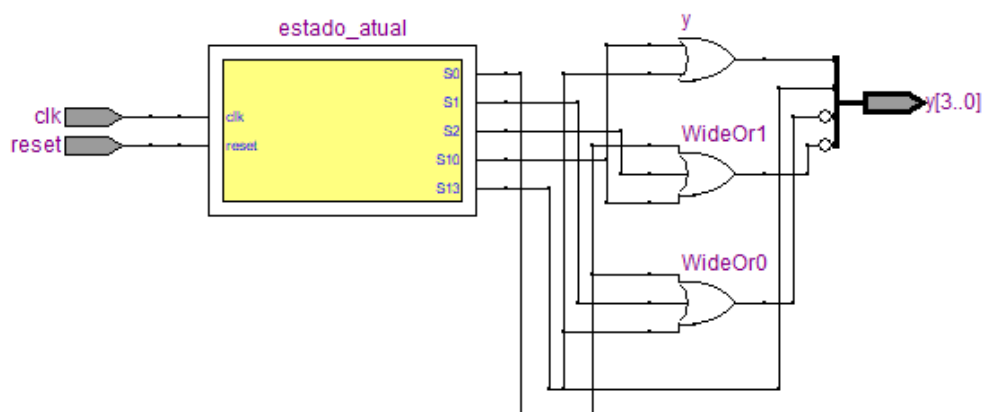Após a compilação deste código no Quartus II podemos ver a visualização RTL deste módulo:



4.3. Testbench

Com a finalização da descrição do hardware e a elaboração do Modelo de Referência, podemos validar a precisão da nossa descrição por meio da criação de um 'testbench'. Este 'testbench' é um programa escrito em SystemVerilog que opera comparando os resultados do nosso módulo com os resultados do Modelo de Referência. Para isso, ele lê o arquivo de teste (.tv), linha por linha, utilizando os bits de entrada como parâmetros de entrada do módulo, e comparando os bits de saída com a saída do módulo.

A seguir, apresentamos o código deste 'testbench'


```

1  // Simulate 1ns / 100ps
2
3  module contador_sequencia_0_1_2_3_10_13_tb;
4
5
6  logic clk;
7  logic [3:0] y, y_expected;
8  int counter, errors;
9  logic [7:0] vectors [15];
10 logic clkSimulation, rst, reset;
11
12
13 contador_sequencia_0_1_2_3_10_13 dut(
14     .clk(clk), .y(y), .reset(reset)
15 );
16
17 );
18
19
20 initial // No inicio de toda execu000
21 begin
22     $display (" Iniciando Testbench");
23     $display ("          RESET|CLK|  Y  |");
24     $display ("          -----");
25     $readmemb("contador_sequencia_0_1_2_3_10_13.tv", vectors); //Carrega os vetores
26     counter = 0; errors = 0; // Inicializa contadores
27     rst = 1; #20; rst = 0; // Reset em 1 por 20 ns
28     end // #10
29
30
31 always // Sempre
32 begin
33     clkSimulation = 1; #10; // clock em 1 dura 12 ns
34     clkSimulation = 0; #10; // clock em 0 dura 7 ns
35 end
36
37
38 always @ (posedge clkSimulation) // Sempre que o clock subir vetores lidos do arquivo
39 if(~rst)
40 begin
41     {reset, clk, y_expected} = vectors[counter];
42 end
43
44 always @ (negedge clkSimulation) // Sempre que o clock descer
45 if(~rst)
46 begin
47     $display (" linha %2d | %b | %b | %b ", counter+1, reset, clk, y_expected);
48     if( y!= y_expected)
49     begin
50         $display("Erro: (y_expected = %b)", y_expected);
51         errors++;
52     end
53     counter++;
54
55     if (counter === 15) //Quando os vetores de teste acabarem
56     begin
57         $display("Testes Efetuados = %0d", counter);
58         $display("Erros Encontrados = %0d", errors);
59         #10
60         $stop;
61     end
62
63 end
64
65 // end
66
67 endmodule
68
69

```

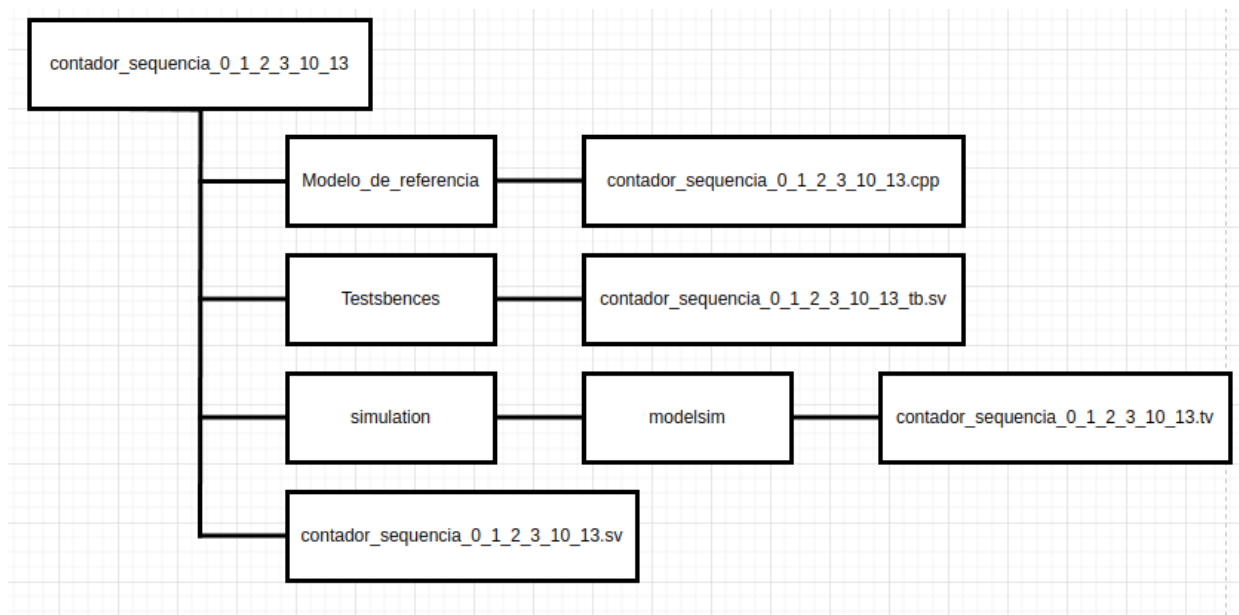4.4. Hierarquia dos arquivos

Com o Modelo de Referência, a descrição do hardware e o testbench prontos, é crucial armazená-los de maneira específica para que o Quartus II possa acessá-los. Devemos organizar os arquivos conforme ilustrado na imagem a seguir:




4.5. Simulação RTL LEVEL

Ao realizar a simulação de nível RTL (Register-Transfer Level), estamos concentrando nossa análise exclusivamente na lógica do módulo. Essa simulação pode ser iniciada acessando o menu Tools, e em seguida selecionando Run EDA Simulation Tools e, posteriormente, EDA RTL Simulation.

Ao executar essa simulação, é possível confirmar, conforme demonstrado nas figuras a seguir, que não foram identificados quaisquer erros. Dessa forma, podemos afirmar que a lógica do nosso módulo está correta.

```

# Iniciando Testbench
#          RESET|CLK|  Y  |
#          -----
# linha 1 | 1 | 0 | 0000
# linha 2 | 1 | 1 | 0000
# linha 3 | 0 | 1 | 0000
# linha 4 | 0 | 0 | 0000
# linha 5 | 0 | 1 | 0001
# linha 6 | 0 | 0 | 0001
# linha 7 | 0 | 1 | 0010
# linha 8 | 0 | 0 | 0010
# linha 9 | 0 | 1 | 0011
# linha 10 | 0 | 0 | 0011
# linha 11 | 0 | 1 | 1010
# linha 12 | 0 | 0 | 1010
# linha 13 | 0 | 1 | 1101
# linha 14 | 0 | 0 | 1101
# linha 15 | 0 | 1 | 0000
# Testes Efetuados = 15
# Erros Encontrados = 0
  
```

 4.6. Simulação Gate Level

Essa simulação considera os tempos de atraso e de propagação de cada porta e sinal individualmente.

Ao executar essa simulação através do menu Tools -> Run Simulation Tools -> Gate Level Simulation, é possível observar, conforme mostrado nas imagens a seguir, a identificação de nenhum erro, indicando que o tempo de atraso inicialmente previsto está coerente, não precisando ajustar o período do clock em nível alto no nosso testbench.

```
# Iniciando Testbench
#          RESET|CLK|  Y  |
#          -----
# linha 1 | 1 | 0 | 0000
# linha 2 | 1 | 1 | 0000
# linha 3 | 0 | 1 | 0000
# linha 4 | 0 | 0 | 0000
# linha 5 | 0 | 1 | 0001
# linha 6 | 0 | 0 | 0001
# linha 7 | 0 | 1 | 0010
# linha 8 | 0 | 0 | 0010
# linha 9 | 0 | 1 | 0011
# linha 10 | 0 | 0 | 0011
# linha 11 | 0 | 1 | 1010
# linha 12 | 0 | 0 | 1010
# linha 13 | 0 | 1 | 1101
# linha 14 | 0 | 0 | 1101
# linha 15 | 0 | 1 | 0000
# Testes Efetuados = 15
# Erros Encontrados = 0
```

